

#### Actuación en clase




**Autor: DAVID EDISON FLORES VARGAS** 

Carrera:Tecnología Superior en Desarrollo de Software


Asignación: Electrónica y sistemas digitales - 2 'A'



Conectar dos resistencias en serie:

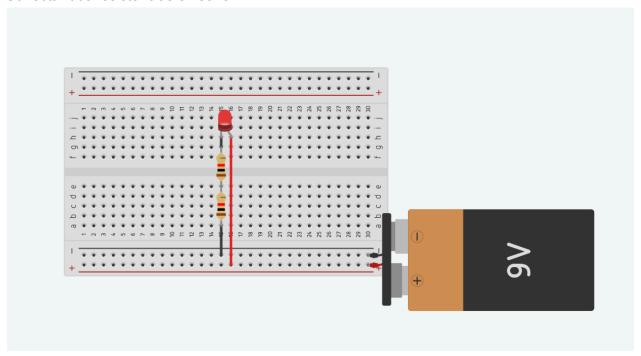


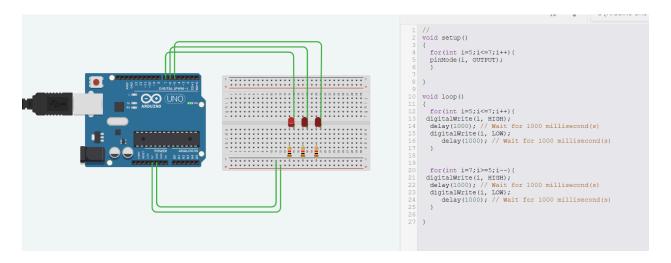Encender y apagar 3 leds de izquierda a derecha y viceversa




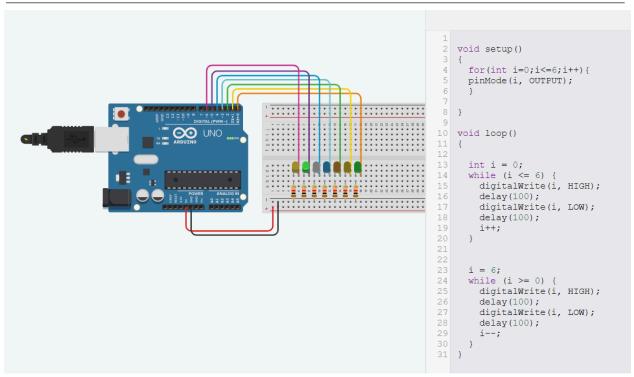Actividad: Encender y apagar 7 leds utilizando el bucle while de izquierda a derecha y viceversa






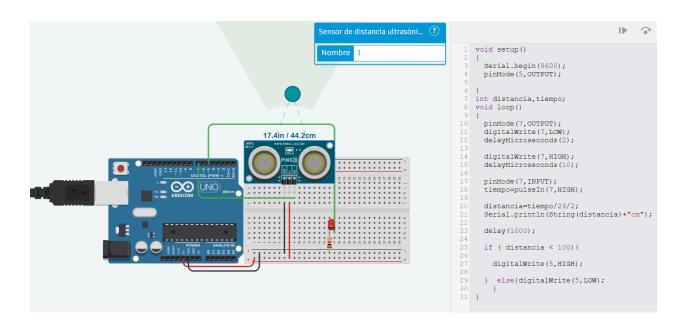Encender un led cuando la distancia sea menor a 100cm




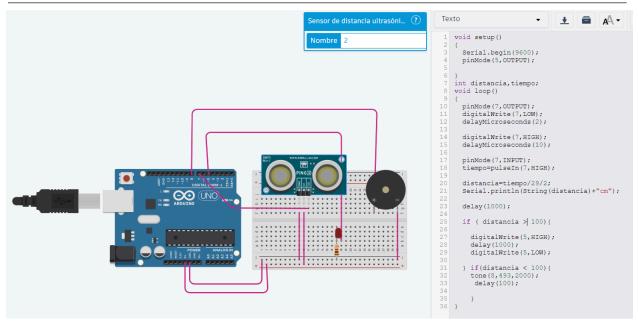Actividad: Encender una alarma si la distancia es menor de 120cm,si es mayor encender un foco






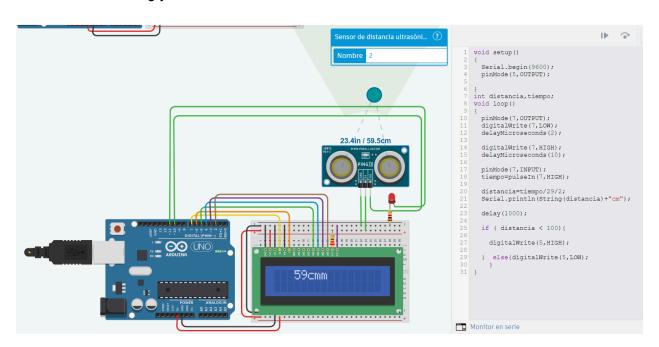
Utilizar el sensor Ping y Mostrar la distancia en cm en el lcd



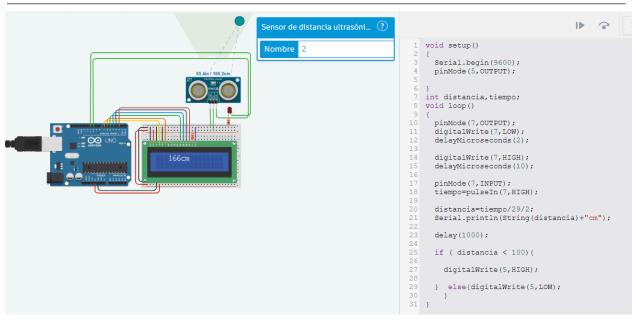Mostrar la distancia en el lcd y encender un foco si la distancia es menor a 100cm





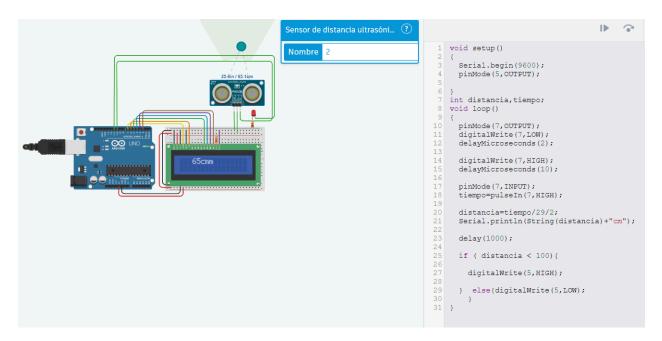

Encender un foco si la contraseña es correcta si la contraseña es incorrecta encender una alarma



